



$$X_C = \frac{1}{2\pi f C}$$

$$\rightarrow f=0, X_C=\infty$$

$$\rightarrow f=\infty, X_C=0$$

Capacitor will block dc comp

### Inductor Filter




$$X_L = 2\pi f L$$

$$f=0, X_L=0 \rightarrow$$

$$\rightarrow f=\infty, X_L=\infty$$


$$V = \frac{R_L}{3\sqrt{2} \omega L}$$

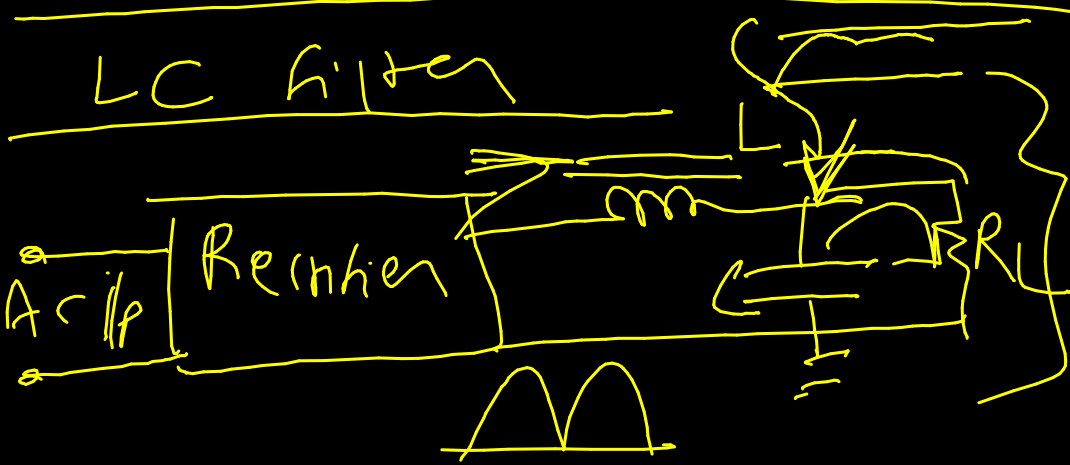

For LC filter

$$V = \sqrt{2} \frac{X_C}{3 X_L}$$

### $\pi$ filter

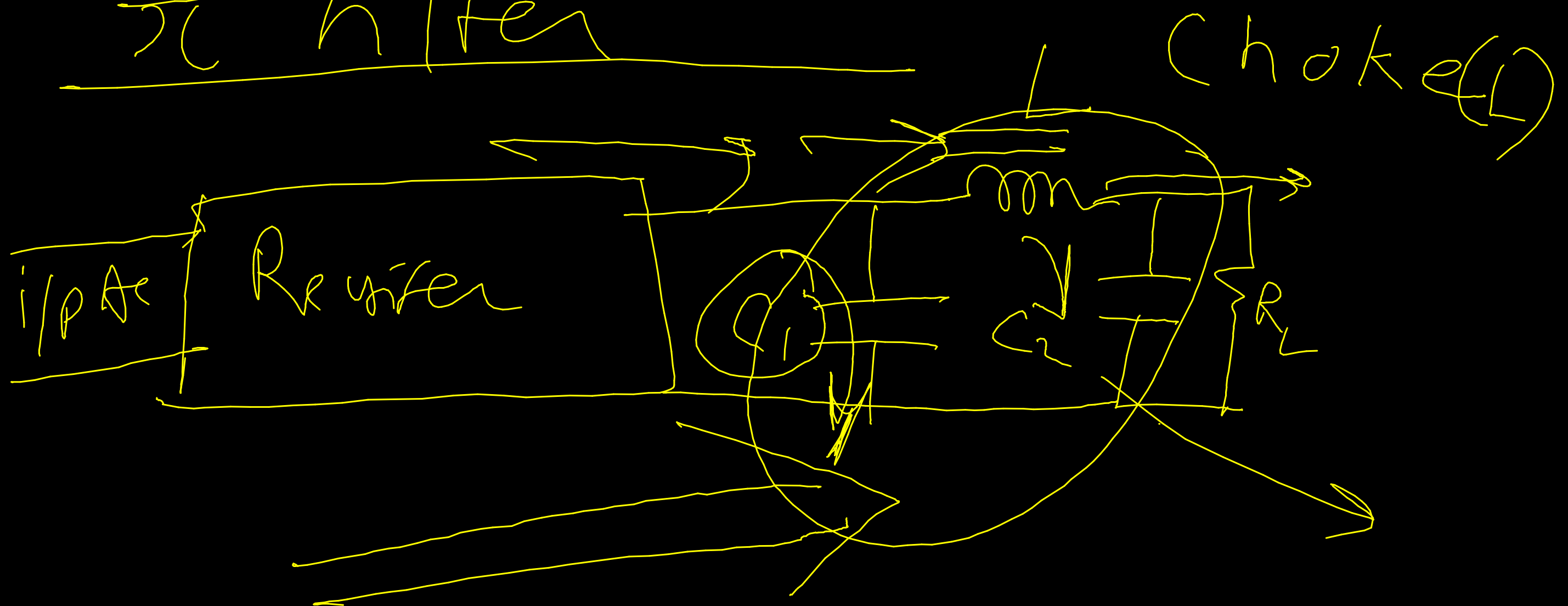

$\pi$  filter is having best ripple rejection capability

$$V = \frac{\sqrt{2}}{8\omega^3 L C_1 C_2 R_L}$$